

گزارش کار آزمایش buzzer with push button

نام و نام خانوادگی: مبینا اسحاقی

استاد: آقای دکتر عباسی

عنوان آزمایش: استفاده از push button برای فعال سازی buzzer

هدف آزمایش:

هدف از این آزمایش یادگیری نحوه استفاده از push button برای روشن و خاموش کردن buzzer است.

وسایل مورد نیاز:

برد آردوینو (Arduino Uno) 

buzzer 

push button 

سیم‌ها 

لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای برنامه‌نویسی آردوینو 

نرم‌افزار آردوینو IDE 

شرح آزمایش:

۱. اتصال قطعات:

پایه یکی از طرف‌های push button به پایه دیجیتال آردوینو (مثلاً ۷) وصل می‌شود. 

طرف دیگر push button به پایه GND آردوینو وصل می‌شود.

پایه مثبت buzzer به پایه دیجیتال آردوینو (مثلاً ۸) وصل می‌شود. 

پایه منفی buzzer به پایه GND آردوینو وصل می‌شود. 

۲. عملکرد:

وقتی که push button فشرده می‌شود، مدار بسته شده و buzzer روشن می‌شود.

وقتی که push button رها می‌شود، مدار باز شده و buzzer خاموش می‌شود.

نتیجه‌گیری: این آزمایش به شما کمک می‌کند تا با نحوه استفاده از push button برای فعال‌سازی buzzer آشنا شوید. این مدار در بسیاری از پروژه‌ها مانند سیستم‌های هشدار و یا دکمه‌های ساده کاربرد دارد.